
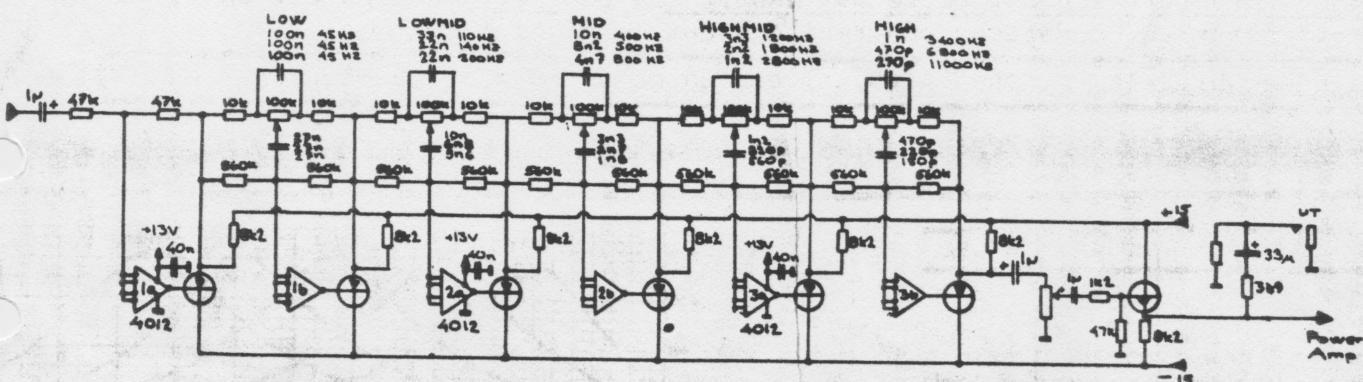


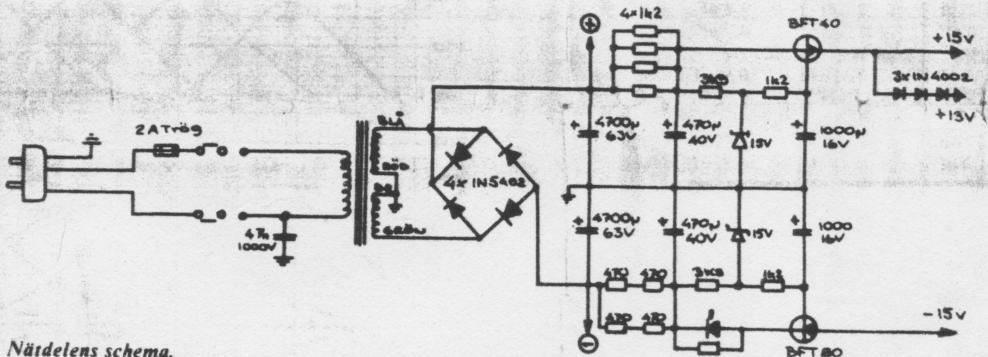
Kopplingsschema
för ingångsförstärkare,
CMOS-kompressor och
summastege.



Kopplingsschema för FK-variatorn.



Nätdelens schema.

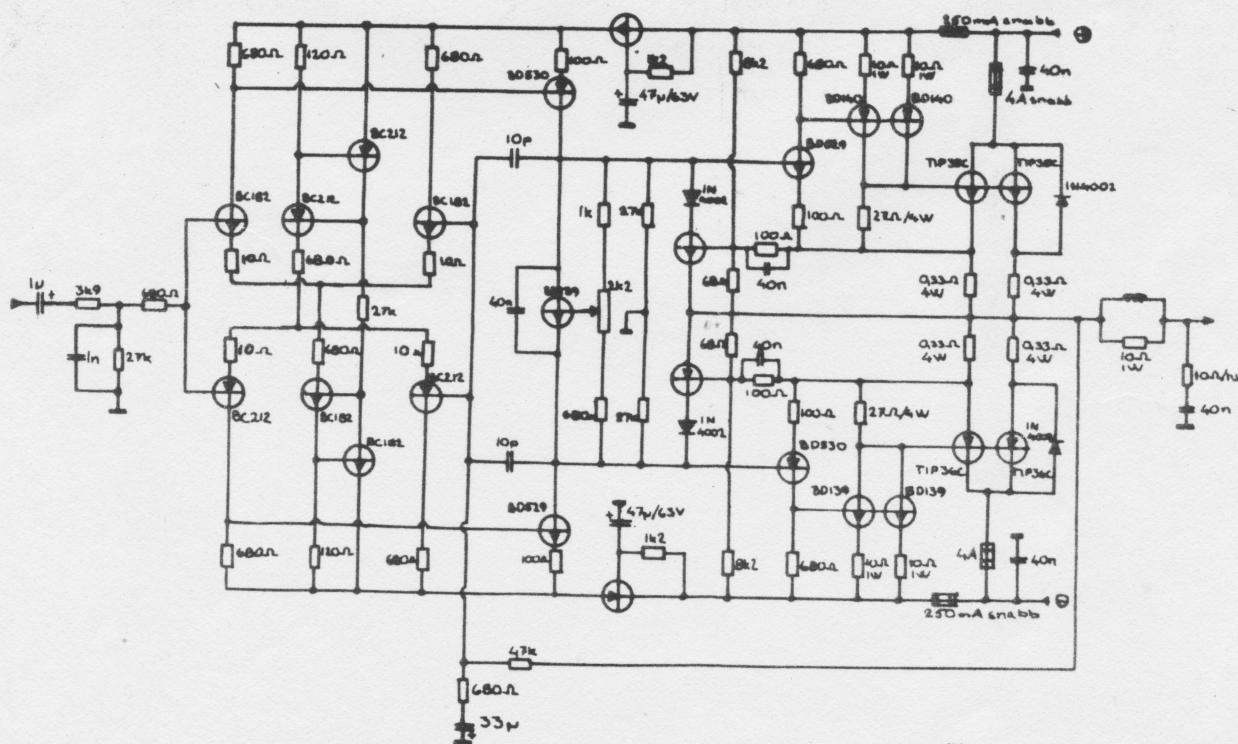

Slutstegets kopplingsschema.